

**Graz University of  
Technology**

**IAIK Institute**



Institute for Applied Information Processing and Communications

## **Rechnerorganisation Übungen 2010**

---

# **Toy CPU**

### **Assignment 4**

**composed by**

Robin Ankele

(0931951)

Christoph Bauernhofer

(0931145)

**Groupname**

ausserlechner15

**Tutor**

Simon Ausserlechner

**Term**

Summerterm 2010

**Date**

11 06 2010

# Inhaltsverzeichnis

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Kapitel 1 Aufgabenstellung .....    | 1  |
| Kapitel 2 Toy CPU Aufbau.....       | 2  |
| Kapitel 3 Testprogramme .....       | 4  |
| Kapitel 4 Funktionales Modell ..... | 7  |
| 4.1 top module .....                | 7  |
| 4.2 toy module .....                | 8  |
| 4.3 io module .....                 | 10 |
| 4.4 mem module .....                | 11 |
| 4.5 toy_cpu module .....            | 12 |
| Kapitel 5 Mixed Modell .....        | 20 |
| 5.1 alu module.....                 | 21 |
| 5.2 register16 module .....         | 22 |
| 5.3 register8 module .....          | 22 |
| 5.4 register4 module .....          | 23 |
| 5.5 register1 module .....          | 23 |
| 5.6 register0 module .....          | 24 |
| 5.7 register_dout module .....      | 24 |
| 5.8 register_addr_out module .....  | 24 |
| 5.9 mux16 module .....              | 24 |
| 5.10 mux8 module .....              | 25 |
| 5.11 muxsel module .....            | 25 |
| 5.12 muxs_t module.....             | 25 |
| 5.13 muxd module .....              | 26 |
| 5.14 mux2to1_16 module .....        | 26 |
| 5.15 mux2to1_8 module .....         | 26 |
| 5.16 toy_cpu_datapath module.....   | 27 |
| 5.17 toy_cpu_controller.....        | 27 |
| Kapitel 6 Beurteilung .....         | 32 |
| Anhang Entwicklungsumgebung .....   | 34 |
| Anhang Quellenverzeichnis .....     | 35 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Anhang Abbildungsverzeichnis..... | 36 |
| Anhang Abkürzungsverzeichnis..... | 37 |

# Kapitel 1

## Aufgabenstellung

### Allgemeines

Bei dem Assignment 4 in Rechnerorganisation Übungen 2010 soll eine 16 bit CPU namens TOY entwickelt werden. Die verwendete Programmiersprache ist Verilog.

Toy ist eine JAVA Simulation von der University Princeton. Bei diesem Assignment soll eine CPU entwickelt werden, welcher den Befehlssatz der Toy JAVA Simulation versteht und anwenden kann.

Es sollen 5 Testprogramme (ausserlechner4t 1-5.asm) in Toy Assembler entworfen und abgegeben werden. Hierbei ist darauf zu achten das die Testprogramme mit der TOY Java Simulation kompatibel sind.

Des weiteren sind ein:

Funktionales Modell der TOY-CPU samt MEMory und IO-Einheit in einem Testbett. TOY soll dabei den gesamten Instruktionssatz beherrschen. Der Speicher soll zu Simulationsbeginn mit dem Boot-Loader geladen sein. Damit sollte dieses Modell in der Lage sein, sogenannte EXE-Dateien über std\_in zu laden und diese danach zu exekutieren. Dieses soll als (ausserlechner154f.v) abgegeben werden.

Gemischtes Modell des Systems aus Punkt 1. Lediglich TOY ist als gemischtes Modell auszuführen. Die darin vorkommende ALU und die Registerbank (16 16-Bit-Register) müssen nicht in Einzelteile aufgelöst werden. MEM und IO-Modul können als funktionales Model bleiben. Dieses soll als (ausserlechner154m.v) abgegeben werden.

zu entwickeln.

# Kapitel 2

## Toy CPU Aufbau

Die Toy CPU besteht aus:

 


Abbildung 1. Toy CPU Aufbau

Der Toy CPU Module  
 Einem MEM Module  
 Einem I/O Module

Spezifikationen:

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| TOY CPU      | 16bit CPU                                        |
| Speicherwort | 16bit                                            |
|              | 256 Speicherworte                                |
| Adressen     | 0-254 MEM                                        |
|              | 255 I/O                                          |
| Register     | 16 16bit Register (intern)                       |
|              | (R1-RF), R0 liefert immer die Konstante 0 zurück |

## Befehlssatz

## 16 Befehle

## Befehlssatz:

| Op-Code | Mnemonic        | Bedeutung                                       | Assembler      |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 0       | halt            | halt                                            | hlt            |
| 1       | add             | $R[d] \leftarrow R[s] + R[t]$                   | add RD, RS, RT |
| 2       | subtract        | $R[d] \leftarrow R[s] - R[t]$                   | sub RD, RS, RT |
| 3       | and             | $R[d] \leftarrow R[s] \& R[t]$                  | and RD, RS, RT |
| 4       | xor             | $R[d] \leftarrow R[s] \wedge R[t]$              | xor RD, RS, RT |
| 5       | shift left      | $R[d] \leftarrow R[s] \ll R[t]$                 | shl RD, RS, RT |
| 6       | shift right     | $R[d] \leftarrow R[s] \gg R[t]$                 | shr RD, RS, RT |
| 7       | load immediate  | $R[d] \leftarrow \text{imm}$                    | lda RD, imm    |
| 8       | load            | $R[d] \leftarrow \text{mem}[\text{addr}]$       | ld RD, addr    |
| 9       | store           | $\text{mem}[\text{addr}] \leftarrow R[d]$       | st RD, addr    |
| A       | load indirect   | $R[d] \leftarrow \text{mem}[R[t]]$              | ldi RD, RT     |
| B       | store indirect  | $\text{mem}[R[t]] \leftarrow R[d]$              | sti RD, ST     |
| C       | branch zero     | if $(R[d] == 0)$ $pc \leftarrow \text{addr}$    | bz RD, addr    |
| D       | branch positive | if $(R[d] > 0)$ $pc \leftarrow \text{addr}$     | bp RD, addr    |
| E       | jump register   | $pc \leftarrow R[d]$                            | jr RD          |
| F       | jump and link   | $R[d] \leftarrow pc; pc \leftarrow \text{addr}$ | jl RD, addr    |

Weiters besitzt die Toy CPU:

#### Programmcounter

In diesem wird die Startadresse geladen und er wird pro Zustand um 1 erhöht.

#### Memory Buffer

Jedes Speicherwort auf dem Weg zwischen Speicher und CPU muss durch das Register MB hindurch.

#### Memory Address Register

Das Register MA liefert die Adresse für Speicher und I/O.

#### Instruktionsregister

Hier werden alle Instruktionen gespeichert

Wenn TOY auf die Adresse 255 (= hex FF) schreibt, so nennen wir diesen Vorgang „Schreiben auf Standard-Output“ (stdout). In ähnlicher Weise nennen wir das Lesen von der Adresse (hex) FF „Lesen von stdin“.

# Kapitel 3

## Testprogramme

Die Testprogramme wurden entwickelt um die in Verilog entwickelte TOY CPU zu testen:

test1

| Sourcecodeauszug                | ausserlechner154t1.asm |
|---------------------------------|------------------------|
| ld RA, A ;RA = 3                |                        |
| ld RB, B ;RB = 2                |                        |
| ld RC, C ;RC = 0                |                        |
| add RA, RA, RB ;RA = 5          |                        |
| sub RB, RA, RB ;RB = 3          |                        |
| shl RC, RA, RB ;RC = 40 od 0x28 |                        |
| st RC, 0xFF ;print value of RC  |                        |
| hlt                             |                        |
| A DW 3                          |                        |
| B DW 2                          |                        |
| C DW 0                          |                        |

test2

| Sourcecodeauszug                               | ausserlechner154t2.asm |
|------------------------------------------------|------------------------|
| ld RA, A ;RA = 3                               |                        |
| lda RB, 0x04 ;RB = 4                           |                        |
| xor R1, RA, RB ;R1 = 7                         |                        |
| lda RC, 0x0A ;RC = 10                          |                        |
| and R2, R1, RC ;R2 = 2                         |                        |
| lda RD, 0x01 ;RD = 1                           |                        |
| shr R3, R2, RD ;R3 = 1                         |                        |
| shl R3, R3, RD ;R3 = 2                         |                        |
| ld RE, E ;RE = 7                               |                        |
| sub R2, R2, RD ;R2 = 1                         |                        |
| loop sub RE, RE, RD ;decrement RE              |                        |
| shl R3, R3, R2 ;shift bits of R3 1 to the left |                        |
| bp RE, loop ;if RE is positiv goto label loop  |                        |
| sub R3, R3, RD ;R3 = 255                       |                        |
| sti R3, R3 ;print mem(0xFF) = 255              |                        |
| hlt                                            |                        |
| A DW 3                                         |                        |
| E DW 7                                         |                        |

## test3

| Sourcecodeauszug |                | ausserlechner154t3.asm                   |
|------------------|----------------|------------------------------------------|
| ld               | RA, A          | ;RA = 16                                 |
| ld               | RB, B          | ;RB = 2                                  |
| ldi              | RC, RA         | ;RA = 0x8A00                             |
| lda              | RC, loopi      |                                          |
| loopi            | jl, RD, func   | ;jump to label func                      |
| bz               | RA, exit       | ;if RA is zero goto exit                 |
| jr               | RC             | ;jump to label loopi                     |
| func             | shr RA, RA, RB | ;shift bits of RA, RB times to the right |
|                  | st RA, 0xFF    | ;print val of RA                         |
|                  | jr RD          | ;jump to label loopi + 1                 |
| exit             | hlt            |                                          |
| A                | DW 16          |                                          |
| B                | DW 2           |                                          |

## test4

| Sourcecodeauszug |            | ausserlechner154t3.asm              |
|------------------|------------|-------------------------------------|
| ld               | R1, A      | ;8100 // Reg(1) <- mem(00)          |
| ld               | R2, B      | ;8201 // Reg(2) <- mem(01)          |
| shl              | R2, R2, R1 | ;5221 // Reg(2) <- Reg(2) << Reg(1) |
| st               | R2, 0x03   | ;9203 // mem(03) <- Reg(2)          |
| ld               | R3, C      | ;8302 // Reg(3) <- mem(02)          |
| shr              | R2, R2, R3 | ;6223 // Reg(2) <- Reg(2) >> Reg(3) |
| st               | R2, 0x04   | ;9204 // mem(04) <- Reg(2)          |
| hlt              |            | ;0000 // halt                       |
| A                | DW 0x0001  | ;00                                 |
| B                | DW 0x0002  | ;01                                 |
| C                | DW 0x0001  | ;02                                 |



test5

| Sourcecodeauszug        |                 |       | ausserlechner154t3.asm        |                           |
|-------------------------|-----------------|-------|-------------------------------|---------------------------|
| lda R1, 0xFF            |                 | ;71ff | // Reg(1) <- imm(ff)          | load imm                  |
| ld R2, A                |                 | ;8200 | // Reg(2) <- mem(00)          | load                      |
| ld R3, A                |                 | ;8302 | // Reg(3) <- mem(02)          | load indirect             |
| ldi R4, R3              |                 | ;A403 | // Reg(4) <- mem(R(3))        |                           |
| add R2, R1, R2          |                 | ;1212 | // Reg(2) <- Reg(1) + Reg(2)  | add                       |
| st R2, 0xFF             |                 | ;9203 | // mem(3) <- Reg(2)           | store                     |
| sub R2, R2, R1          |                 | ;2221 | // Reg(2) <- Reg(2) - Reg(1)  | subtract                  |
| ld R4, C                |                 | ;8402 | // Reg(4) <- mem(02)          | store indirect            |
| sti R2, R4              |                 | ;B204 | // mem(R(4)) <- Reg(2)        |                           |
| call_test5_2            | lda RF, test5_2 | ;7F25 | // Reg(F) <- imm(25)          | jmp test5_2               |
| jr RF                   |                 | ;EF00 | // pc <- Reg(F)               |                           |
| call_test5_3            | lda RF, test5_3 | ;7F40 | // Reg(F) <- imm(40)          | jmp test5_3               |
| jr RF                   |                 | ;EF00 | // pc <- Reg(F)               |                           |
| call_halt               | jl RF, halt     | ;FF50 | // Reg(F) <- pc; pc <- halt   | jmp halt                  |
| test5_2                 | ld R1, D        | ;8105 | // Reg(1) <- mem(05)          | ld AAAA (1010 1010 1010)  |
| ld R2, A                |                 | ;8200 | // Reg(2) <- mem(00)          | ld 0001                   |
| ld R6, E                |                 | ;8606 | // Reg(6) <- mem(06)          | ld 5555 (0101 0101 0101)  |
| xor R7, R6, R1          |                 | ;4761 | // Reg(7) <- Reg(6) ^ Reg(1)  | xor                       |
| shr R1, R1, R2          |                 | ;5112 | // Reg(1) <- Reg(1) << Reg(2) | shift left                |
| and R6, R6, R1          |                 | ;3661 | // Reg(6) <- Reg(6) & Reg(1)  | and                       |
| lda RF, call_test5_3    |                 | ;7F21 | // Reg(F) <- imm(21)          | ret test5_2               |
| jr RF                   |                 | ;EF00 | // pc <- Reg(F)               |                           |
| test5_3                 | ld R1, F        | ;8107 | // Reg(1) <- mem(07)          | ld 0005                   |
| ld R2, G                |                 | ;8208 | // Reg(2) <- mem(08)          | ld 0001                   |
| subtract sub R1, R1, R2 |                 | ;2112 | // Reg(1) <- Reg(1) - Reg(2)  | sub Reg(1) - Reg(2)       |
| bz R1, call_halt        |                 | ;C123 | // if (Reg(1) == 0) pc <- 40  | if (Reg(1) == 0) jmp halt |
| bp R1, subtract         |                 | ;D142 | // if (Reg(1) > 0) pc <- 28   | if (Reg(1) > 0) jmp sub   |
| halt hlt                |                 | ;0000 | // halt                       |                           |
| A                       | DW 0x0001       | ;00   |                               |                           |
| B                       | DW 0x000F       | ;01   |                               |                           |
| C                       | DW 0x000F       | ;02   |                               |                           |
| D                       | DW 0xAAAA       | ;05   |                               |                           |
| E                       | DW 0x5555       | ;06   |                               |                           |
| F                       | DW 0x0005       | ;07   |                               |                           |
| G                       | DW 0x0001       | ;08   |                               |                           |
| H                       | DW 0xFFFF       | ;0f   |                               |                           |

# Kapitel 4

## Funktionales Modell

Das funktionale Modell besteht aus folgenden Modulen:

- top module
- toy module
- io module
- mem module
- toy\_cpu module

### 4.1 top module

Im top module steht der Bootloader, welcher die vom stdin.dat eingelesenen Daten, überprüft und dann auf das MEMory speichert.

| Sourcecodeauszug 1                | ausserlechner154f.v                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| toy_i.memory.m['h0000'] = 'hCAFE; | //Hier wird auf die MEM address 0000 CAFÉ geschrieben |
| toy_i.memory.m['h0010'] = 'hFFE0; | //   jl RF, start                                     |
| toy_i.memory.m['h00E0'] = 'h7101; | // In Reg 1 wird Konstante 1 geschrieben              |
| toy_i.memory.m['h00E1'] = 'h8200; | // Wert von MEM address 0000 wir auf Reg 2 geladen    |
| toy_i.memory.m['h00E2'] = 'h83FF; | // Auf Reg 3 wird 1 Wort von stdin.dat eingelesen     |
| toy_i.memory.m['h00E3'] = 'h2332; | // Es wird auf CAFÉ überprüft                         |
| toy_i.memory.m['h00E4'] = 'hC3E6; | // Wenn CAFE einlesen starten                         |
| toy_i.memory.m['h00E5'] = 'h0000; | // Beenden                                            |
| toy_i.memory.m['h00E6'] = 'h84FF; | // start addr in R4                                   |
| toy_i.memory.m['h00E7'] = 'h1540; | // temp copy of start addr                            |
| toy_i.memory.m['h00E8'] = 'h86FF; | // amount of words                                    |
| toy_i.memory.m['h00E9'] = 'hC6EF; | // goto exit if finished                              |
| toy_i.memory.m['h00EA'] = 'h2661; | // decrement R6                                       |
| toy_i.memory.m['h00EB'] = 'h87FF; | // read a word                                        |
| toy_i.memory.m['h00EC'] = 'hB705; |                                                       |
| toy_i.memory.m['h00ED'] = 'h1551; | // increment code address                             |
| toy_i.memory.m['h00EE'] = 'hFFE9; |                                                       |
| toy_i.memory.m['h00EF'] = 'hE400; | // jump to program's start addr                       |
| toy_i.memory.m['h00F0'] = 'h0000; | // Beenden (sollte nicht erreicht werden)             |

Des Weiteren wird hier ein TOY Gesamtmodell mit MEM, I/O und CPU instanziiert.  
Dies wird über folgende Syntax realisiert:

```
toy toy_i(clk, continue);
```

In dem module wird ein Clock generiert:

```
initial clk = 0;
always #50 clk = ~clk;
```

(Nach 50 Zeiteinheiten wird der clk invertiert)

Ein Continue Signal startet die CPU bzw. führt fort wenn in den `IDLE Zustand gesprungen wurde (Aufgrund eines halt).

Des Weiteren werden noch für das debugging die Registerdatenbank bzw. das MEMory ausgegeben.

## 4.2 toy module

 


Abbildung 2. toy Blockschaltbild

Eingänge:

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| clk      | Takt                                                |
| continue | Dieses Signal wird für das toy_cpu module übergeben |

Im toy module werden folgende module instanziiert:

toy\_cpu:

```
toy_cpu cpu(clk, continue, read, write, addr, toy_din, toy_dout);
```

mem:

```
mem memory(clk, write_mem, addr, toy_dout, mem_dout);
```

io:

```
io in_out(clk, read_io, write_io, toy_dout, io_dout);
```

Des Weiteren werden folgende Operationen durchgeführt:

| Sourcecodeauszug 2                                                                                                                                                                                                                 | ausserlechner154f.v |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre>assign write_io = write &amp; (addr == 16'hFF);<br/>assign write_mem = write &amp; (addr != 16'hFF);<br/>assign read_io = read &amp; (addr == 16'hFF);<br/><br/>assign toy_din = (addr == 16'hFF) ? io_dout : mem_dout;</pre> |                     |

Hier wird das flag write\_io gesetzt wenn write high ist und die address 16'hff übergeben wird.

Es wird auf den das io module rausgeschrieben.

Bei write\_mem funktioniert dies gleich nur diesmal wird auf das MEMory geschrieben, da die address ungleich 16'hff ist.

Read\_io ist genau das Gegenstück zu write\_io. Hier wird vom io module gelesen, dies aber nur wenn die address 16'hff ist.

Die letzte Anweisung sind dann die Daten die weitergeschrieben werden. Bei address 16'hff wird auf io\_dout geschrieben, bei einer anderen address wird auf das MEMory mit der übergebenen address geschrieben.

Der assign Operator schreibt bei jeder Änderung der rechts neben dem = Zeichen stehenden Signalen sofort die Änderung auf die links stehende Variable.

### 4.3 io module

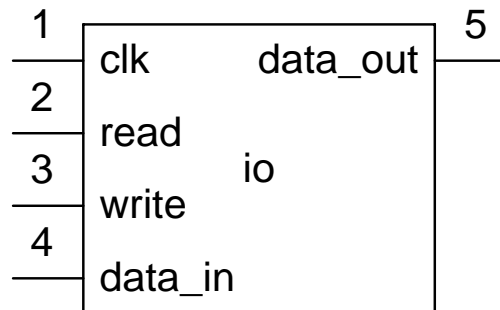


Abbildung 3. io module Blockschaltbild

Eingänge:

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clk:             | Takt                                                                                                          |
| read:            | flag, wenn gesetzt dann wird ein Wert von stdin.dat eingelesen.                                               |
| write:           | flag, wenn gesetzt, dann werden die Daten die an data_in anliegen auf die Datei stdout.dat hinausgeschrieben. |
| data_in [16bit]: | Dateneingang, Daten die auf stdout rausgeschrieben werden                                                     |

Ausgänge:

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_out[16bit]: | Datenausgang, Daten die von stdin eingelesen wurden und nun an die CPU für eine Weiterverwendung übergeben werden. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Einlesen der Daten über ein std\_in.dat File in das std\_in Array

```
$readmemh("std_in.dat", std_in);
```

In dem module ist eine Ausgabe des std\_in Arrays für ein besseres debugging vorhanden.

| Sourcecodeauszug 3                                                                                                                                                                         | ausserlechner154f.v |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre>assign data_out = std_in[std_in_pointer]; std_in_pointer = 0;  always @(posedge clk)     read_delayed = read;  assign read_strobe = (read == 0) &amp;&amp; (read_delayed == 1);</pre> |                     |

```

always @(posedge clk)
    if (read_strobe == 1)
        std_in_pointer = std_in_pointer + 1;

always @(posedge clk)
    if (write == 1)
        begin
            $fdisplay(std_out_handle, "%h", data_in);
        end
end

```

Bei jeder Taktflanke wird read auf read\_delayed gespeichert.

Danach wird es so geregelt, dass immer der std\_in\_pointer um 1 erhöht wird, wenn ein Speicherwort von der Datei std\_in.dat eingelesen wurde.

Immer wenn write high wird wird der Dateneingang data\_in auf das Outputfile std\_out.dat geschrieben.

## 4.4 mem module

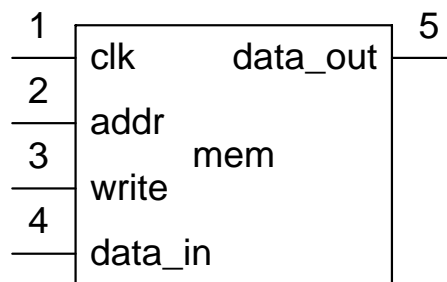


Abbildung 4. mem module Blockschaltbild

Eingänge:

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clk:            | Takt                                                                                                   |
| addr[8bit]:     | Adresse, gibt an an welcher Stelle im MEMory der gewünschte Wert geschrieben oder gelesen werden soll. |
| write:          | flag, welches wenn gesetzt Daten auf eine Speicherstelle im MEMory schreibt.                           |
| data_in[16bit]: | Dateneingang, hier werden die Daten übergeben welche auf das MEMory geschrieben werden sollten.        |

Ausgänge:

`data_out[16bit]:` Datenausgang, hier werden die Daten ausgegeben welche auf einer Speicherstelle stehen, welche über die Adresse gefunden werden.

| Sourcecodeauszug 4                                                                                                                                      | ausserlechner154f.v |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre> always @(addr) begin   data_out = m[addr]; end  always @(posedge clk) if (write == 1) begin   m[addr] = data_in;   data_out = data_in; end </pre> |                     |

Bei jeder übergebenen Adresseänderung wird auf den Datenausgang `data_out` der Wert der Speicherstelle von der `address` ausgegeben.

Wenn das flag `write` auf 1 gesetzt wurde, werden die Daten vom Dateneingang `data_in` auf die Speicherstelle der übergebenen Adresse gespeichert. Zusätzlich wird der Dateneingang am Datenausgang ausgegeben.

## 4.5 toy\_cpu module

 


Abbildung 5. toy\_cpu module Blockschaltbild

Eingänge:

`clk:` Takt

`cont:` flag, welches von top module gesetzt wird um die CPU nach einem halt fortzusetzen.

`din[16bit]:` Dateneingang, hier werden die Daten zum Berechnen eingelesen( vom IO oder vom MEMory).

Ausgänge:

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| dout[16bit]: | Datenausgang, die berechneten Daten werden wieder gespeichert (IO oder MEMory). |
| read:        | flag, dass gesetzt wird wenn Leseoperationen anstehen.                          |
| write:       | flag, dass gesetzt wird wenn Schreibeoperationen anstehen.                      |
| addr[8bit]:  | Adresse für Speicherzugriff oder wenn FF dann IO Zugriff.                       |

Wichtige Variablen:

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| reg [15:0] register [15:0]; | Registerdatenbank (16 * 16bit) |
| reg [7:0] pc;               | Programmcouter (8bit)          |
| reg [7:0] ma;               | Memory Address Register (8bit) |
| reg [15:0] mb;              | Memory Buffer Register (16bit) |

Zustände:

| Sourcecodeauszug 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ausserlechner154f.v |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre> @(posedge clk) enter_new_state(`INIT); pc &lt;= @(posedge clk) 8'h10; halt &lt;= @(posedge clk) 1; while (1) begin   @(posedge clk) enter_new_state(`FETCH1);   ma &lt;= @(posedge clk) pc;   if (halt)   begin     while (~cont)     begin       @(posedge clk) enter_new_state(`IDLE);       halt &lt;= @(posedge clk) 0;     end   end else begin   @(posedge clk) enter_new_state(`FETCH2);   mb &lt;= @(posedge clk) din;   @(posedge clk) enter_new_state(`FETCH3);   ir &lt;= @(posedge clk) mb;   @(posedge clk) enter_new_state(`DECODE);   pc &lt;= @(posedge clk) pc + 1; </pre> |                     |

Zu Beginn startet das toy\_cpu module im 'INIT Zustand wobei der Programm Counter auf 8'h10 gesetzt wird. Das flag halt wird auch auf 1 gesetzt, wodurch die CPU nach der Initialisierung in den Zustand 'IDLE springt.

Im Zustand 'FETCH1 wird der pc auf das Memory Address Register ma geschrieben.



Danach wird auf das halt flag geprüft, wenn high wird in den Zustand 'IDLE gesprungen, wo halt wieder 0 gesetzt wird und auf continue gewartet wird.

Wenn continue high wird, dann werden die Daten vom Dateneingang din in das Memory Buffer Register mb geladen. Dieses wird dann in das Instruction Register ir geladen.

Danach beginnt die eigentliche Arbeit der CPU. Der pc wird um 1 erhöht und es wird begonnen das zu exekutierende Programm abzuarbeiten

| Sourcecodeauszug 6                                                                                                                                                                           | ausserlechner154f.v |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre>opcode &lt;= @(posedge clk) ir[15:12]; d &lt;= @(posedge clk)   ir[11:8]; s &lt;= @(posedge clk)   ir[7:4]; t &lt;= @(posedge clk)   ir[3:0]; addr_ &lt;= @(posedge clk) ir[7:0];</pre> |                     |

Hier wird der eingelesene Befehl, welcher im ir steht in 4 Abschnitte aufgeteilt:

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| opcode | sagt was die CPU tun soll                    |
| d      | Register in das geschrieben werden soll      |
| s      | Register welches ALU Funktion ausführen soll |
| t      | Register welches ALU Funktion ausführen soll |
| addr_  | Adresse                                      |

Nun wird in einer Case Schleife nach den verschiedenen opcodes abgefragt:

| Sourcecodeauszug 7                                                                                                               | ausserlechner154f.v |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre>`ADD: begin   @(posedge clk) enter_new_state(`ADD);   register[d] &lt;= @(posedge clk) register[s] + register[t]; end</pre> |                     |

Die ALU Funktionen sind alle ziemlich ähnlich, des wegen wir hier nur add erklärt:

In das Register des übergebenen Wertes d wird bei der nächsten positiven Taktflanke die Werte der Register mit den übergebenen Werten s und t gespeichert.

Bei den anderen ALU Funktionen sieht dies gleich aus, nur die Operationen sind

- Subtrahieren
- AND verknüpfen
- XOR verknüpfen
- Nach rechts schieben
- Nach links schieben

Weiters gibt es noch die MEMory bezogenen Operationen wie:

‘LDA

| Sourcecodeauszug 8                   | ausserlechner154f.v |
|--------------------------------------|---------------------|
| register[d] <= @(posedge clk) addr_; |                     |

Hier wird ein hexadezimaler 8 bit Wert auf ein Register mit dem übergebenen Wert d geschrieben.

‘LD

| Sourcecodeauszug 9                                                                                                                                                                                      | ausserlechner154f.v |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre>@(posedge clk) enter_new_state(`LD); ma &lt;= @(posedge clk) addr_; @(posedge clk) read = 1; @(posedge clk) mb &lt;= @(posedge clk) din; @(posedge clk) register[d] &lt;= @(posedge clk) mb;</pre> |                     |

Die Adresse addr\_ wird in das Memory Address Register ma geschrieben. Das flag read wird gesetzt.

Die Daten vom Dateneingang din werden in den Memorybuffer geladen und danach auf das gewählter Register gespeichert.

‘ST

| Sourcecodeauszug 10                                                                                                                           | ausserlechner154f.v |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre>@(posedge clk) enter_new_state(`ST); mb &lt;= @(posedge clk) register[d]; ma &lt;= @(posedge clk) addr_; @(posedge clk) write = 1;</pre> |                     |

Store ist beinahe gleich wie ‘LD. Hier wird zuerst der Wert vom register [d] in den mb und die addr\_in den ma gespeichert und danach wird das flag write auf high gesetzt, sodass auf das MEMory geschrieben werden kann.

‘LDI

Load indirect sieht fast gleich wie ‘LD aus. Hier wird nur register [t] anstatt von addr\_ als Adresse in das ma geladen.

‘STI

Store indirect sieht fast gleich wie ‘ST aus. Hier wird nur register [t] anstatt von addr\_ als Adresse in das ma geladen.

``BZ`

| Sourcecodeauszug 11                                                                                 | ausserlechner154f.v |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre>@(posedge clk) enter_new_state(`BZ); if(register[d] == 0) pc &lt;= @(posedge clk) addr_;</pre> |                     |

Hier wird der Inhalt des registers[d] auf null überprüft. Wenn false dann wird nichts unternommen, wenn true, dann wird der pc auf die übergebene Adresse gesetzt.

``BP`

``BP` ist wieder ähnlich zu ``BZ`. Hier wird überprüft ob der Inhalt von register[d] >0 ist. Ansonsten verhält es sich wie ``BZ`.

``JR`

| Sourcecodeauszug 12                                                                  | ausserlechner154f.v |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre>@(posedge clk) enter_new_state(`JR); pc &lt;= @(posedge clk) register[d];</pre> |                     |

Hier wird auf den pc die vom register[d] übergebenen Adresse gesprungen


``JL`


| Sourcecodeauszug 13                                                                                                                | ausserlechner154f.v |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre>@(posedge clk) enter_new_state(`JL); register[d] &lt;= @(posedge clk) pc; @(posedge clk) pc &lt;= @(posedge clk) addr_;</pre> |                     |

Hier wird der pc auf register[d] gesichert. Danach wird der pc auf den Wert der Adresse addr\_ gesetzt.

Bei jedem Task enter\_new\_state werden die flags read und write auf null zurückgesetzt und zusätzlich das register[0] auf null gesetzt.

**Flussdiagramm des toy\_cpu modules:**

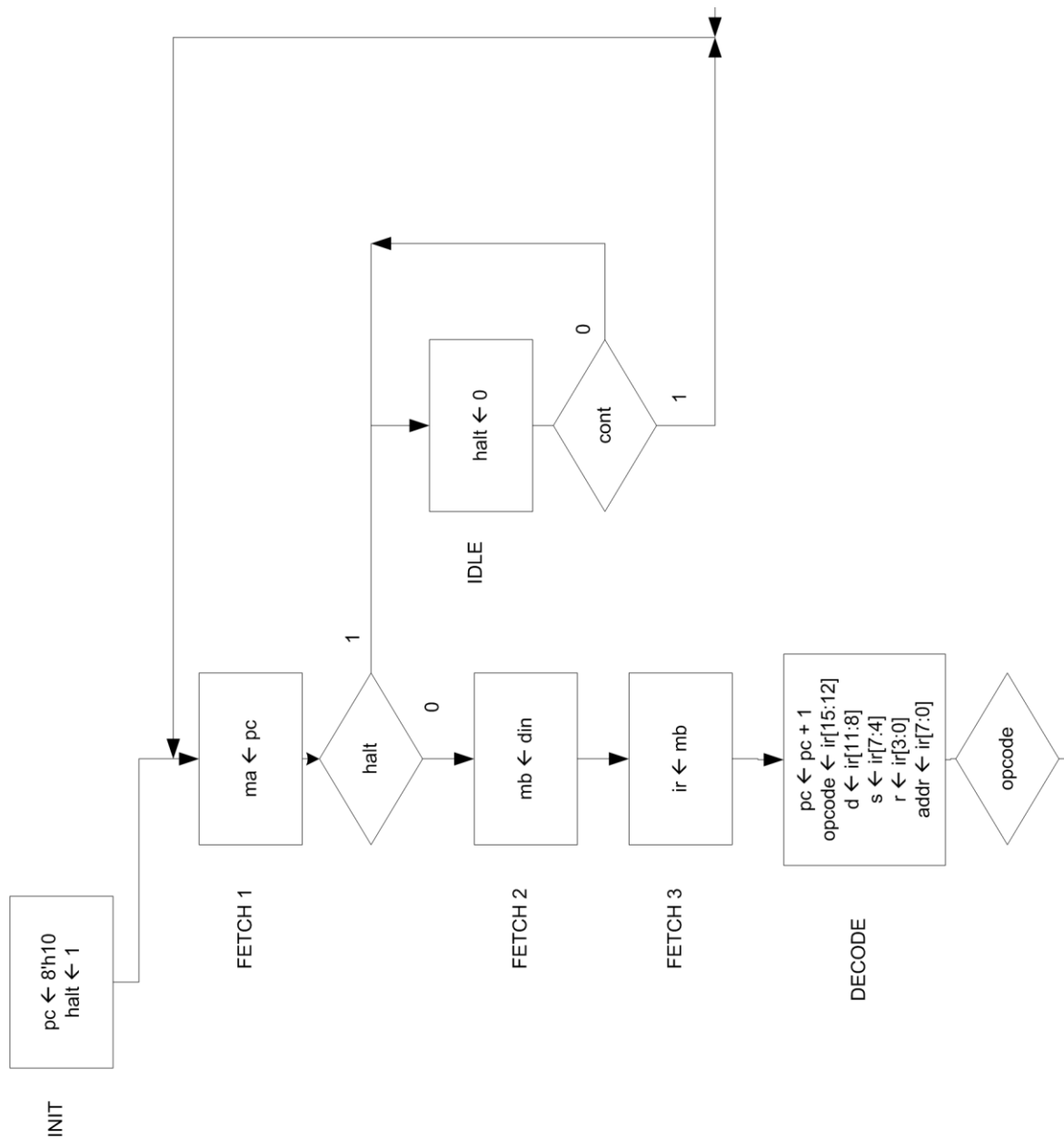

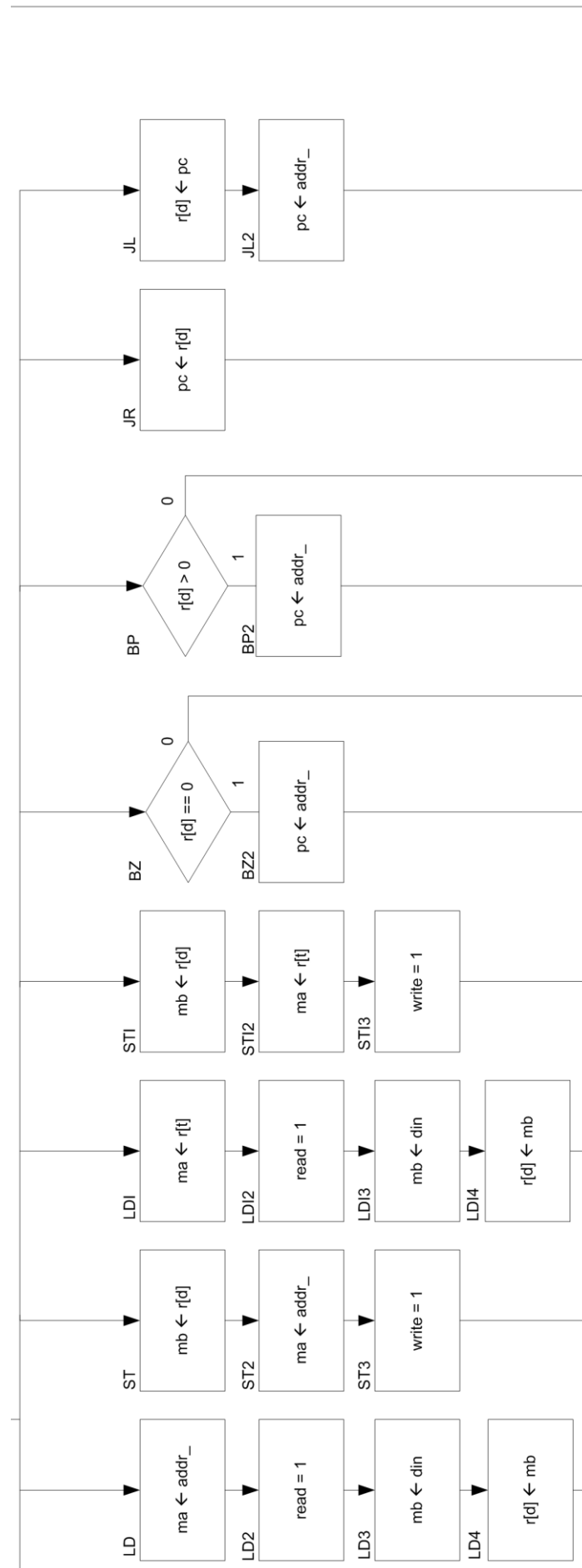

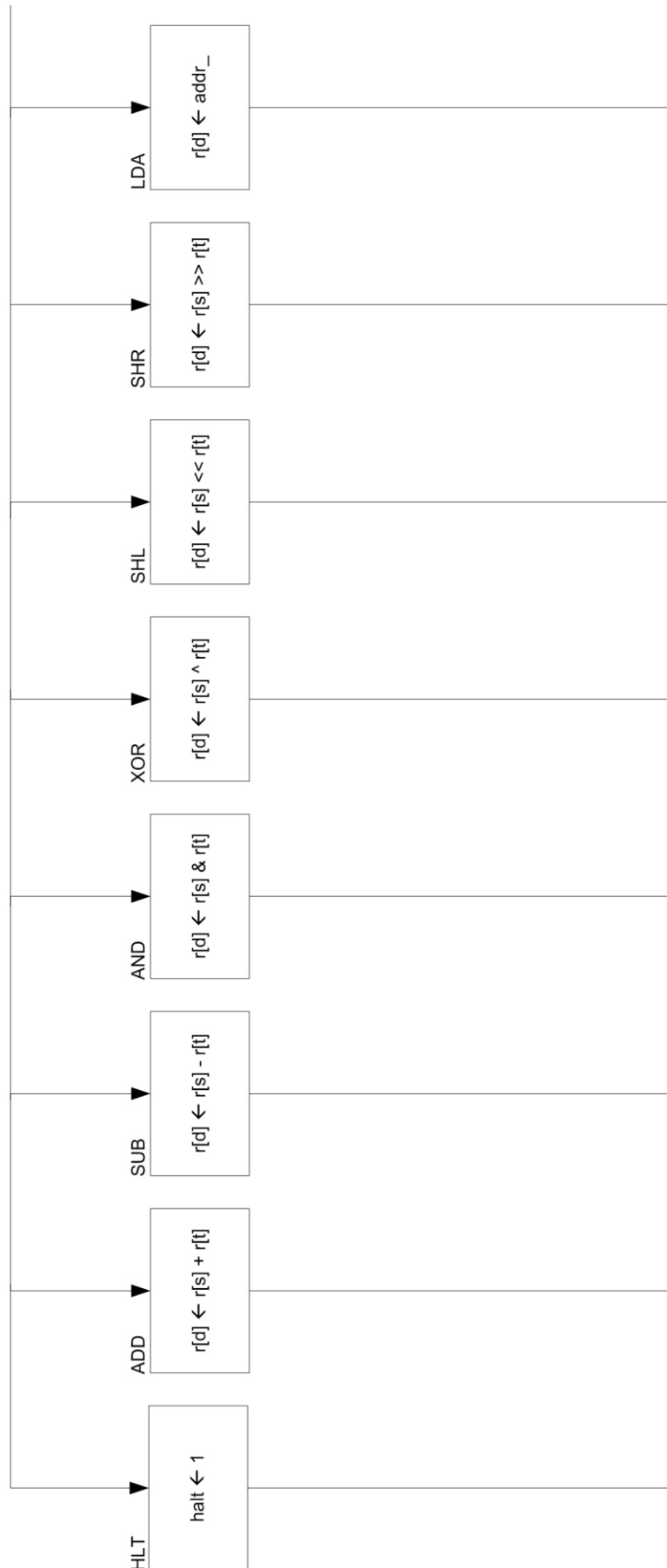


Abbildung 6. Flussdiagramm Funktionales Modell

# Kapitel 5

## Mixed Modell

Das Mixed Modell besteht aus folgenden Modulen:

- alu module
- register16 module
- register8 module
- register4 module
- register1 module
- register0 module
- register\_dout module
- register\_addr\_out module
- mux16 module
- mux8 module
- muxsel module
- muxs\_t module
- muxd module
- mux2to1\_16 module
- mux2to1\_8 module
- toy\_cpu\_datapath module
- toy\_cpu\_controller module
- mem module
- io module
- toy module
- top module

Auf die module top, toy, mem und io wird hier nicht näher eingegangen, da sie gleich bzw sehr ähnlich den modulen des Funktionalen Modells sind.

## 5.1 alu module

 


Abbildung 7. alu module Blockschaltbild

Eingänge:

opcode[4bit]

Der Befehl, mit welchem die ALU auswählt welche Operationen exekutiert werden.

s[16bit]

1. Dateneingang

t[16bit]

2. Dateneingang

Ausgänge:

dout[16bit]

Datenausgang

Die ALU ist die Recheneinheit der CPU und führt alle arithmetischen und logischen Befehle aus.

| Sourcecodeauszug 8                                                                       | ausserlechner154m.v |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre>always @(opcode or s or t) begin   case(opcode)     `ADD:       dout = s + t;</pre> |                     |

Hier wird bei jeder Änderung des Signales opcode, s oder t mithilfe einer Case Abfrage der opcode überprüft und dementsprechend folgende Operationen ausgeführt:

- add
- sub
- and
- xor
- shl
- shr

Die Dateneingänge s und t werden den Operationen entsprechend modifiziert und auf den Datenausgang dout gespeichert.



## 5.2 register16 module

 


Abbildung 8. register16 module Blockschaltbild

Eingänge:

din[16bit]

Dateneingang

clk

Takt

load

flag, das angibt ob neu eingelesen oder der alte Wert  
ausgegeben werden soll.

Ausgänge:

q[16bit]

Datenausgang

Die module register16 sind die 16 16bit Registerbank [register1-registerf]

| Sourcecodeauszug 8                                                                            | ausserlechner154m.v |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre> always @(posedge clk)   if(load == 1)     begin       q = din;     end           </pre> |                     |

Hier wird bei jeder positiven Taktflanke, wenn das load flag high ist, der Dateneingang auf den Datenausgang geschrieben, wenn load low ist, dann wird der zuletzt gespeicherte Wert hinaus geschrieben.

## 5.3 register8 module

 


Abbildung 9. register8 module Blockschaltbild

Eingänge:

din[8bit]

Dateneingang

clk

Takt

load

flag, das angibt ob neu eingelesen oder der alte Wert  
ausgegeben werden soll.

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| init | flag, das angibt ob ein fixer Zustand ausgegeben werden soll. |
| inc  | flag, das angibt ob der Wert incrementiert werden soll.       |

Ausgänge:

q[8bit]                      Datenausgang

Das register8 wird für den pc verwendet:

| Sourcecodeauszug 8                                                                                                                                                              | ausserlechner154m.v |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre>always @(posedge clk) begin   if(load == 1)     begin       if(init == 1)         q = 'h0010;       else if(inc == 1)         q = q + 1;       else         q = din;</pre> |                     |

Bei jeder positiven Taktflanke und wenn das flag load high ist, wird überprüft ob eines der flags(init, inc) high ist:

- init:  
Hierbei wird auf den Datenausgang der hex wert 10 geschrieben. (Startadresse)
- inc:  
Hierbei wird der pc um eins erhöht (Datenausgang +1)

## 5.4 register4 module

Das module register4 ist den module register16 sehr ähnlich. Daher wird hier nur die Änderung besprochen und nicht das ganze module:

Gleich wie register16 nur Dateneingang und ausgang sind 4 bit groß.

## 5.5 register1 module

Das module register1 ist den module register16 sehr ähnlich. Daher wird hier nur die Änderung besprochen und nicht das ganze module:

Gleich wie register16 nur Dateneingang und ausgang sind 1 bit groß. Der Datenausgang kann entweder low (0) oder high(1) werden.

## 5.6 register0 module

Das module register0 ist den module register16 sehr ähnlich. Daher wird hier nur die Änderung besprochen und nicht das ganze module:

Es entspricht wie das register16 der Registerdatenbank und zwar genau dem Register 0 der Registerdatenbank, welches immer 0 am Datenausgang zurückliefert.

## 5.7 register\_dout module

Das module register\_dout ist den module register16 sehr ähnlich. Daher wird hier nur die Änderung besprochen und nicht das ganze module:

Es verhält sich genau gleich wie das module register16.

## 5.8 register\_addr\_out module

Das module register\_addr\_out ist den module register16 sehr ähnlich. Daher wird hier nur die Änderung besprochen und nicht das ganze module:

Gleich wie register16 nur Dateneingang und ausgang sind 8 bit groß. Das Register wird als addr Register benutzt.

## 5.9 mux16 module

Eingänge:

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| in[0-15][16bit] | Dateneingang Register 0 -F |
| mb[16bit]       | Memory Buffer              |
| addr[8bit]      | Adresse                    |
| pc[8bit]        | Programm Counter           |
| alu[16bit]      | Daten vom ALU Ausgang      |
| sel             | select Eingang             |

Ausgänge:

|               |              |
|---------------|--------------|
| data16[16bit] | Datenausgang |
|---------------|--------------|

Bei dem module mux 16 werden die Register über den select Eingang angesprochen und je nachdem was von dem select Eingang geliefert wird ( R0 –RF, MB\_REG, ALU\_OUT, ADDR\_REG, PC\_REG) werden die Werte der dementsprechenden Register auf den Datenausgang von dem Multiplexer ausgegeben.

## 5.10 mux8 module

Eingänge:

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| t[16bit]   | Dateneingang Register 0 -F |
| addr[8bit] | Adresse                    |
| pc[8bit]   | Programm Counter           |
| sel        | select Eingang             |

Ausgänge:

|         |              |
|---------|--------------|
| q[8bit] | Datenausgang |
|---------|--------------|

Bei dem module mux8 wird auf select abgeprüft und dementsprechend der Ausgang auf den pc, der addr oder dem Register [t] gelegt.

## 5.11 muxsel module

Eingänge:

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| d[4bit]     | Dateneingang Register 0 -F       |
| ld_d        | flag, selectiert Registerstring  |
| ld_mb_reg   | flag, selectiert String MB_REG   |
| ld_alu      | flag, selectiert String ALU_OUT  |
| ld_addr_reg | flag, selectiert String ADDR_REG |
| ld_pc_reg   | flag, selectiert String PC_REG   |

Ausgänge:

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| sel_reg[8bit] | Datenausgang, selectiert die Register |
|---------------|---------------------------------------|

Bei diesem module wird ein String an den Multiplexer m16 gesendet. Bei setzen eines der Flags (ld\_d, ld\_mb\_reg, ld\_alu, ld\_addr\_reg, ld\_pc\_reg) wird jeweils ein eigener String an m16 gesendet, welcher dann die Register auswählt.

## 5.12 muxs\_t module

Eingänge:

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| r[0-F][16bit] | Dateneingang Register 0 -F                                           |
| s[4bit]       | Dateneingang, Wert gibt an welches Register1 selectiert werden soll. |
| t[4bit]       | Dateneingang, Wert gibt an welches Register2 selectiert werden soll. |

Ausgänge:

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| mux_out1[16bit] | Datenausgang, gibt gewähltes Register1 aus |
| mux_out2[16bit] | Datenausgang, gibt gewähltes Register2 aus |

Bei diesem Multiplexer wird das Register ausgewählt welches über die Werte s und t übergeben werden. An dem jeweiligen Datenausgang steht nun der Wert des ausgewählten Registers.

### 5.13 muxd module

Eingänge:

d[4bit]

Dateneingang, Wert gibt an welches Register selectiert werden soll.

ld\_d\_reg

flag, multiplexer aktiviert

Ausgänge:

ld\_[0-F][16bit]

Datenausgang, gibt gewähltes Register1 aus

Wenn das flag ld\_d\_reg high ist und über den Dateneingang d ein Wert hereinkommt wird auf den Datenausgang ld\_[0-F] das jeweilige Register ausgewählt in welches dann die Werte aus den ALU Operationen bzw den Speicherzugriffen gespeichert wird.

### 5.14 mux2to1\_16 module

Eingänge:

din[16bit]

Dateneingang von der CPU

data16[16bit]

Dateneingang, Rückgekoppeltes Signal

ld\_d\_reg

flag,gibt an ob neue Daten geladen werden oder rückgekoppelt wird.

Ausgänge:

mux2\_1\_out[16bit]

Datenausgang, gibt dementsprechende Daten weiter.

Bei diesem Multiplexer wird ausgewählt, ob die Daten vom Dateneingang din der CPU oder ein Rückgekoppeltes Signal weitergeleitet werden. Die Selektierung erfolgt über das flag ld\_d\_reg.

### 5.15 mux2to1\_8 module

Eingänge:

addr[8bit]

Adresse

data16[16bit]

Dateneingang, Rückgekoppeltes Signal

sel\_pc[8bit]

select Eingang

Ausgänge:

mux\_addr[8bit]

Datenausgang, gibt dementsprechende Daten weiter.

Bei diesem Multiplexer wird von außen der Selectwert abgerufen. Wenn sel\_pc high dann wird die addr auf den Ausgang geschrieben. Wenn low, dann werden die Daten rausgeschrieben.

## 5.16 toy\_cpu\_datapath module

Die Eingänge und Ausgänge des Datenpfades werden hier nicht aufgelistet, da dies nicht der Übersicht dient. Vielmehr wollen wir hier die Funktion des Datenpfades erläutern:

Im Datenpfad werden die ganzen Module welche im Schaltplan Mixed Modell ersichtlich sind instanziiert. Hier ein kleines Codebsp:

| Sourcecodeauszug 8                                                                            | ausserlechner154m.v |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre>register16 r_mb(clk, ld_mb, mux2_1_out, mb); register16 r_ir(clk, ld_ir, mb , ir);</pre> |                     |

Hier wird der Memory Buffer Register und das Instruktionsregister instanziiert.

Des Weiteren werden die ganzen module mit wires verdrahtet.

## 5.17 toy\_cpu\_controller

Die Eingänge und Ausgänge des Controllers werden hier nicht aufgelistet, da dies nicht der Übersicht dient. Vielmehr wollen wir hier die Funktion des Controllers erläutern:

Der Controller sieht dem Funktionalen Modell des modules toy\_cpu sehr ähnlich. Beim Mixed Modell werden alle Register Transfer Anweisungen durch normale Anweisungen ersetzt.


Codebeispiel ADD:


| Sourcecodeauszug 8                                                                                                      | ausserlechner154m.v |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <pre>`ADD: begin   @(posedge clk) enter_new_state(`ADD);   \$write("add...\n");   ld_d_reg = 1;   ld_alu = 1; end</pre> |                     |

Hier wurden alle RTL Anweisungen ersetzt.


Der Controller steuert die Datensignale für den Datenpfad. Die 2 module Datenpfad und Controller sind in dem module toy über wires verkabelt. So werden dann alle Signale vom Controller auf den Datenpfad weitergeleitet und können dort die Register bzw die Multiplexer setzen oder rücksetzen.

Blockschaltbild des Gemischten Modells:

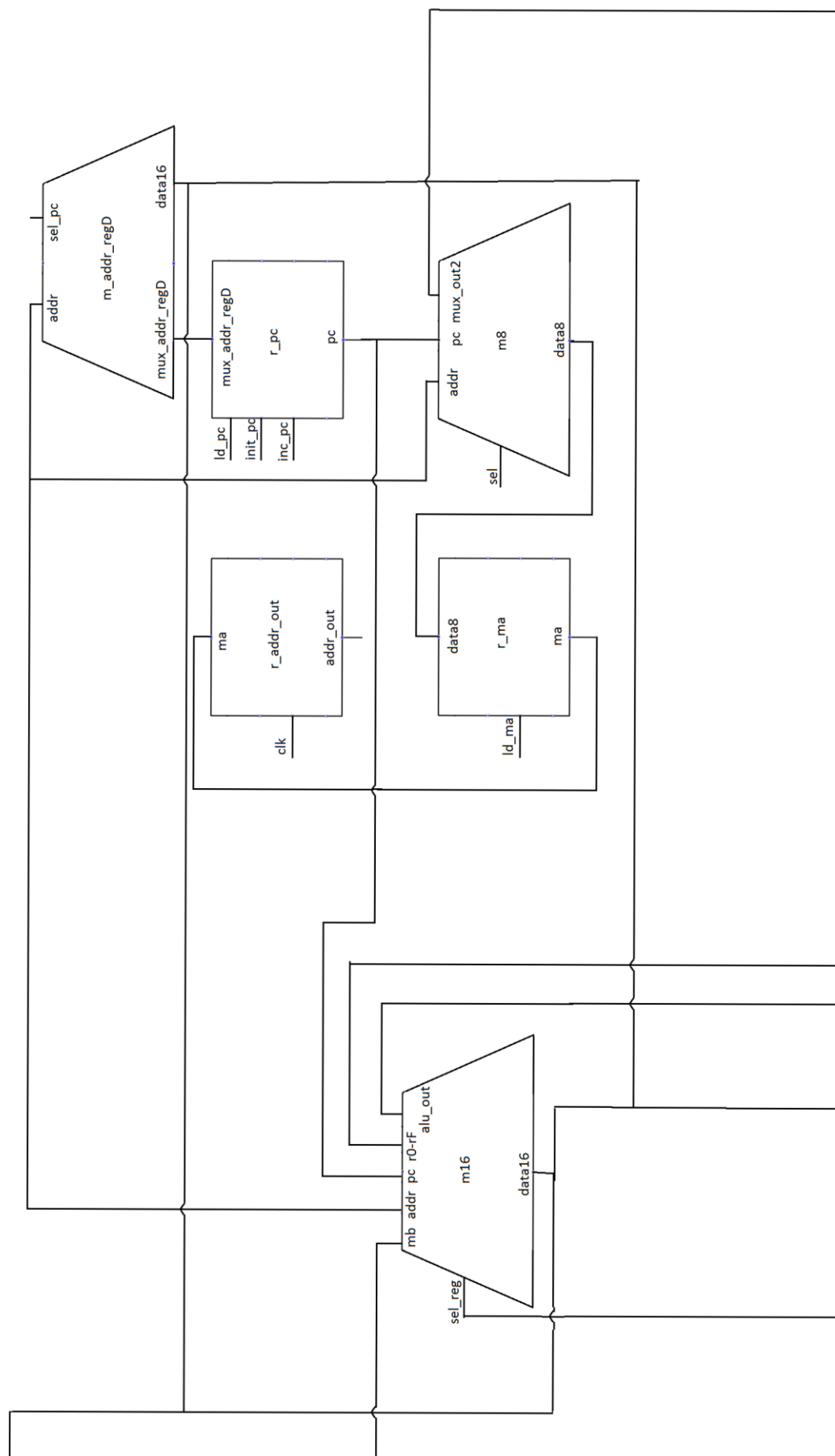

 



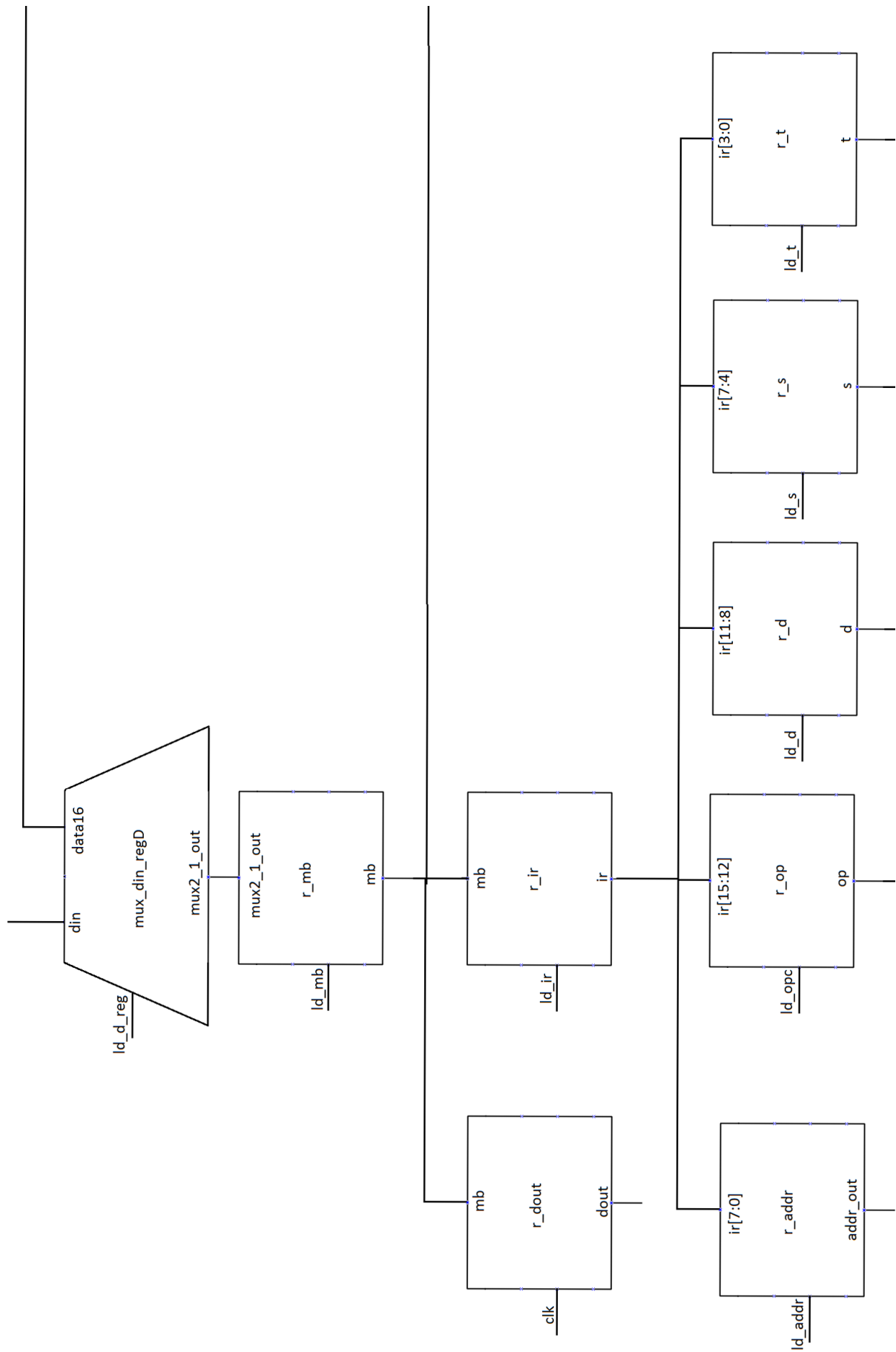

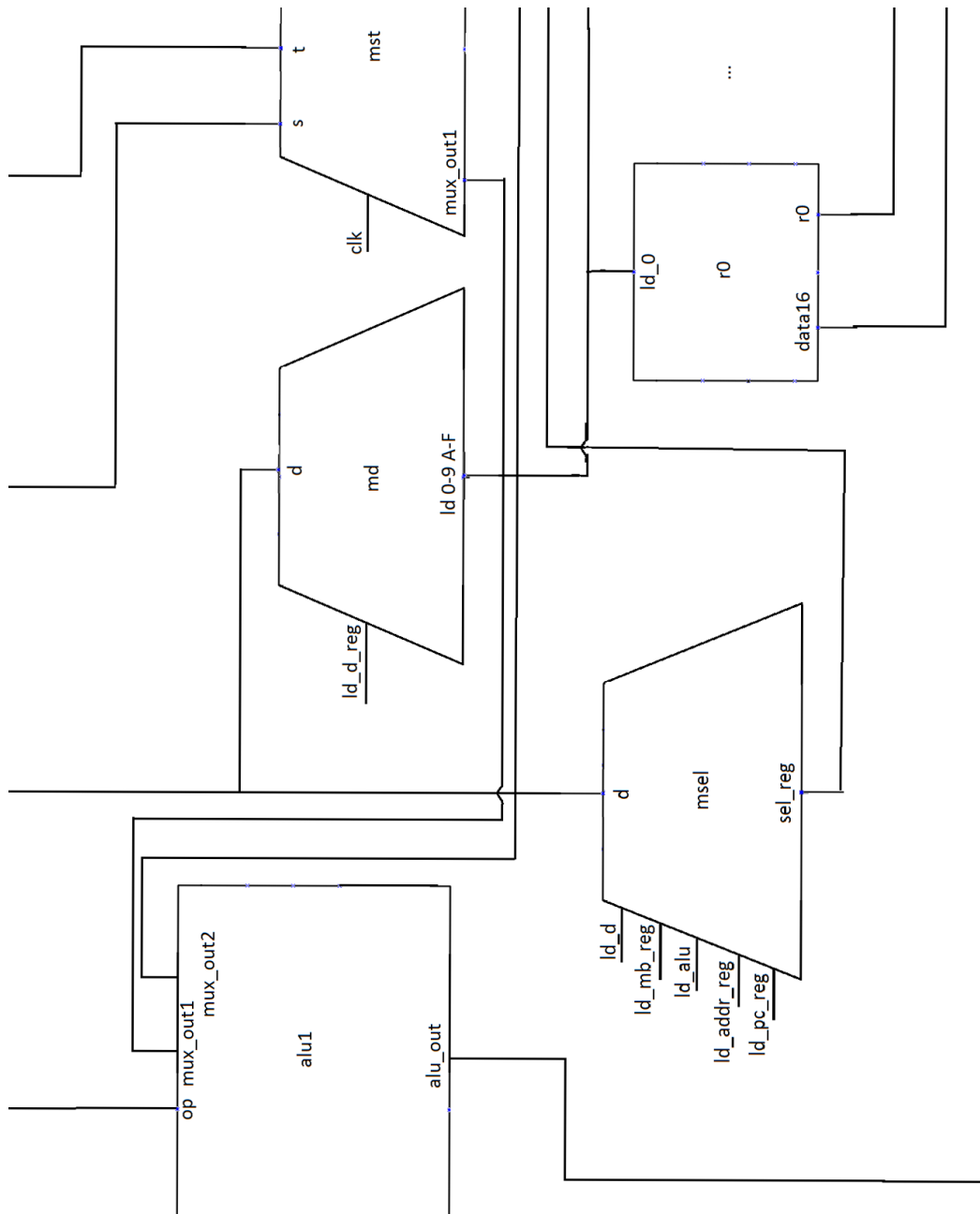


Abbildung 7. Schaltplan Mixed Modell

# Kapitel 6

## Beurteilung

### 1. Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand nach Aufzeichnungen laut Journal:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| durchschnittliche Arbeit: | ~51,5h |
| Functional Model:         | ~16h   |
| Mixed Model:              | ~17h   |
| Dokumentation:            | ~9h    |
| Testprogramme:            | ~3h    |
| Sontiges:                 | ~6,5h  |

### 2. Schwierigkeiten

Es traten vor allem vor dem Beginn der Programmierung einige Verständnisprobleme bezüglich was genau zu tun ist und wie man die Probleme lösen sollte.

Aus der Aufgabenstellung ist beim erstmaligen durchlesen nicht die ganze Aufgabenstellung ersichtlich und man muss sich die Aufgabenstellung mindestens 2 mal und wenn Fragen auftreten noch einmal nachsehen was man lösen muss.

Des weiteren traten Probleme beim Einbinden des Bootloaders auf. Wenig bis gar nicht erklärt wurde wie die Daten im std\_in File schlussendlich auszusehen zu haben. Deswegen wurde wertvolle Zeit verbraucht um alle Möglichkeiten durchzutesten wie die Daten nun schlussendlich im std\_in. dat zu stehen zu haben, sodass Verilog keine Probleme mehr hat und die Daten richtig in das MEMory eingelesen werden können.

Unter anderem hat es Probleme mit der Programmierungsumgebung gegeben:

Zum einen ist die Evaluation Version bei der Mixed Model Programmierung abgelaufen und es musst wieder für Windows und Linux Lösungen gefunden werden.

Unter Windows traten dann immer wieder Probleme mit Verilogger auf so wie wenn in einer \$write anweisung kein Zeilenumbruch definiert war der Verilogger sich aufgehängt hat.

Unter Linux hatten wir auch ein Problem beim Mixed Model.

Unter Windows konnte nicht auf das Outputfile stdout .dat geschrieben werden, unter Linux schon.

### 3. Verbesserungsvorschläge

Verbesserungsvorschläge wären zb. nicht die ersten 3 Assignments so leicht zu Beginnen und immer alle Dateien anzubieten und zu letzt dann ins kalte Wasser schmeisen und dann als letztes dann ein Beispiel geben das in der Komplexität die andere 3 Bsp so stark in den Schatten stellt.

Meiner Meinung ist es besser zum Schluss nicht so ein schweres Bsp zu geben sondern durchgehend Bsp die herausfordernd sind, aber mit ein wenig Fleiß lösbar.

Was die Aufgabenstellung betrifft hätte ich ein wenig mehr Informationen bezüglich des einlesen der Daten aus den `std_in.dat` benötigt. Es war nicht so ersichtlich wie die Daten nun im `stdin.dat` gespeichert werden sollten, daher wäre ein Lösungsvorschlag von mir ein Testprogramm auch von den Tutoren zur Verfügung stellen an den man sich anhalten bzw. mit dem man auch testen kann.

Zu den Programmen wäre vllcht ein zuverlässiges Programm bzw Bugfixes und eine Lösung zu den exeeded Lines auf den RO Web nicht schlecht. Bzw eine empfohlenes Betriebssystem wobei es dann zu keinen Problemen kommen kann.

# Anhang

## Entwicklungsumgebung

- **Betriebssystem –**  
Windows 7  
Linux Ubuntu
- **Textbearbeitung –**  
Microsoft Word, 2007 Enterprise Edition  
Adobe Acrobat, 8.0
- **Bildbearbeitung –**  
Microsoft Paint
- **Bildererstellung –**  
Microsoft Visio, 2007 Professional Edition
- **Programmierungsumgebung –**  
Verilogger 8.1  
Notepad++

# Anhang

## Quellenverzeichnis

### Aufgabenstellung:

RO\_KU\_2010.pdf      Seite 103 – 107      Autor:: Karl C Posch  
[URL:http://www.iaik.tugraz.at/content/teaching/bachelor\\_courses/rechnerorganisation/practicals/downloads/files/RO\\_KU\\_2010.pdf](http://www.iaik.tugraz.at/content/teaching/bachelor_courses/rechnerorganisation/practicals/downloads/files/RO_KU_2010.pdf)

### Quellcode:

Bootloader      copy\_in\_to\_out.v      Autor:: Karl C Posch  
mem module  
io module

# Anhang

## Abbildungsverzeichnis

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1. Toy CPU Aufbau.....                     | 2  |
| Abbildung 2. toy Blockschaltbild .....               | 8  |
| Abbildung 3. io module Blockschaltbild .....         | 10 |
| Abbildung 4. mem module Blockschaltbild .....        | 11 |
| Abbildung 5. toy_cpu module Blockschaltbild .....    | 12 |
| Abbildung 6. Flussdiagramm Funktionales Modell ..... | 19 |
| Abbildung 7. Schaltplan Mixed Modell .....           | 31 |

# Anhang

## Abkürzungsverzeichnis

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| <i>CPU</i> | <i>... Central Processing Unit</i> |
| <i>PC</i>  | <i>... Program Counter</i>         |
| <i>MB</i>  | <i>... Memory Buffer</i>           |
| <i>MA</i>  | <i>... Memory Address Register</i> |
| <i>IR</i>  | <i>... Instruction Register</i>    |
| <i>ALU</i> | <i>... Arithmetic Logic Unit</i>   |