

Rechnerorganisation Übungen 2010

Toy CPU


Assignment 4

composed by


Robin Ankele

Christoph Bauernhofer

Aufgabenstellung

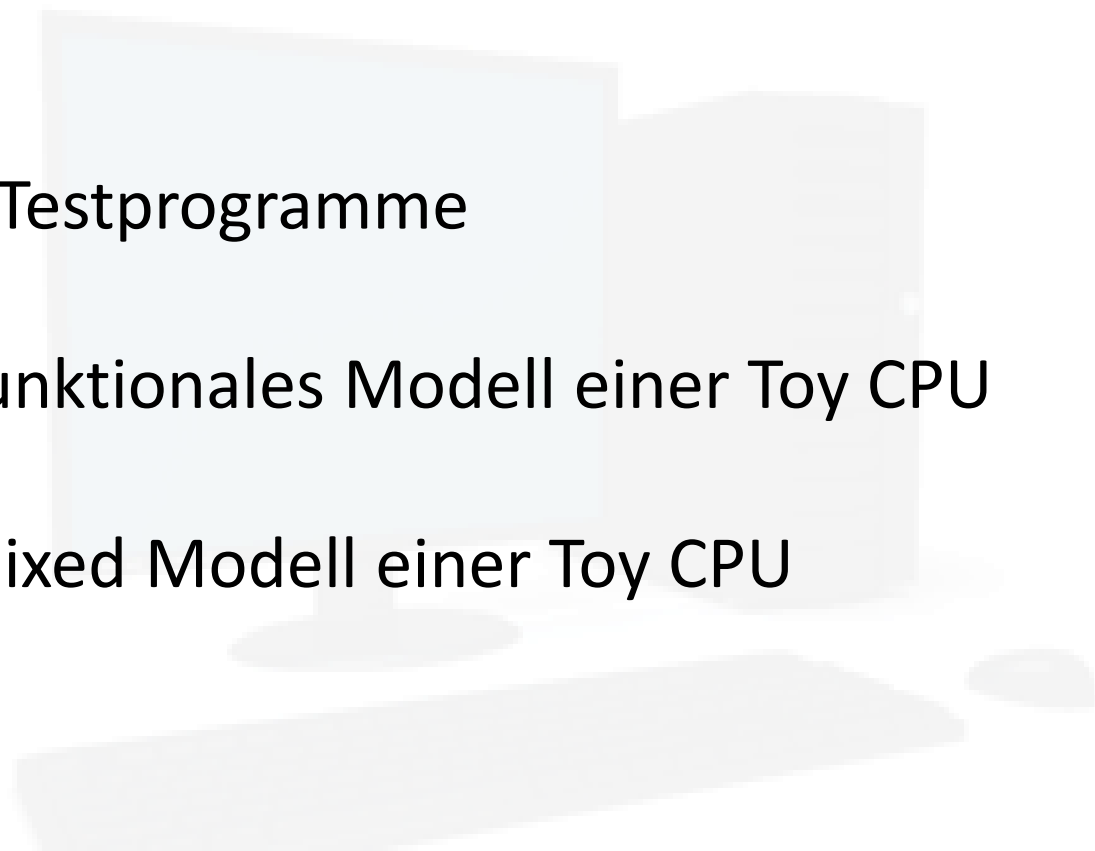- 
- 5 Testprogramme
 - Funktionales Modell einer Toy CPU
 - Mixed Modell einer Toy CPU

Toy CPU Aufbau

 

16bit CPU

Adressen

0-254 MEM

255 I/O

Register

16 Register

Befehlssatz

16 Befehle:

- 6 ALU Befehle (Arithmetic Logic)
- 10 Speicherzugriffsbefehle

Testprogramme

5 Testprogramme

- alle Befehle der TOY CPU kommen vor
- zum Überprüfen der Verilog Simulation der entwickelten TOY CPU

Testprogramme

5 Testprogramme


- alle Befehle der TOY CPU kommen vor
- zum Überprüfen der Verilog Simulation der entwickelten TOY CPU

Funktionales Modell


funktionale Modell:

- top module
- toy module
- io module
- mem module
- toy_cpu module


Funktionales Modell

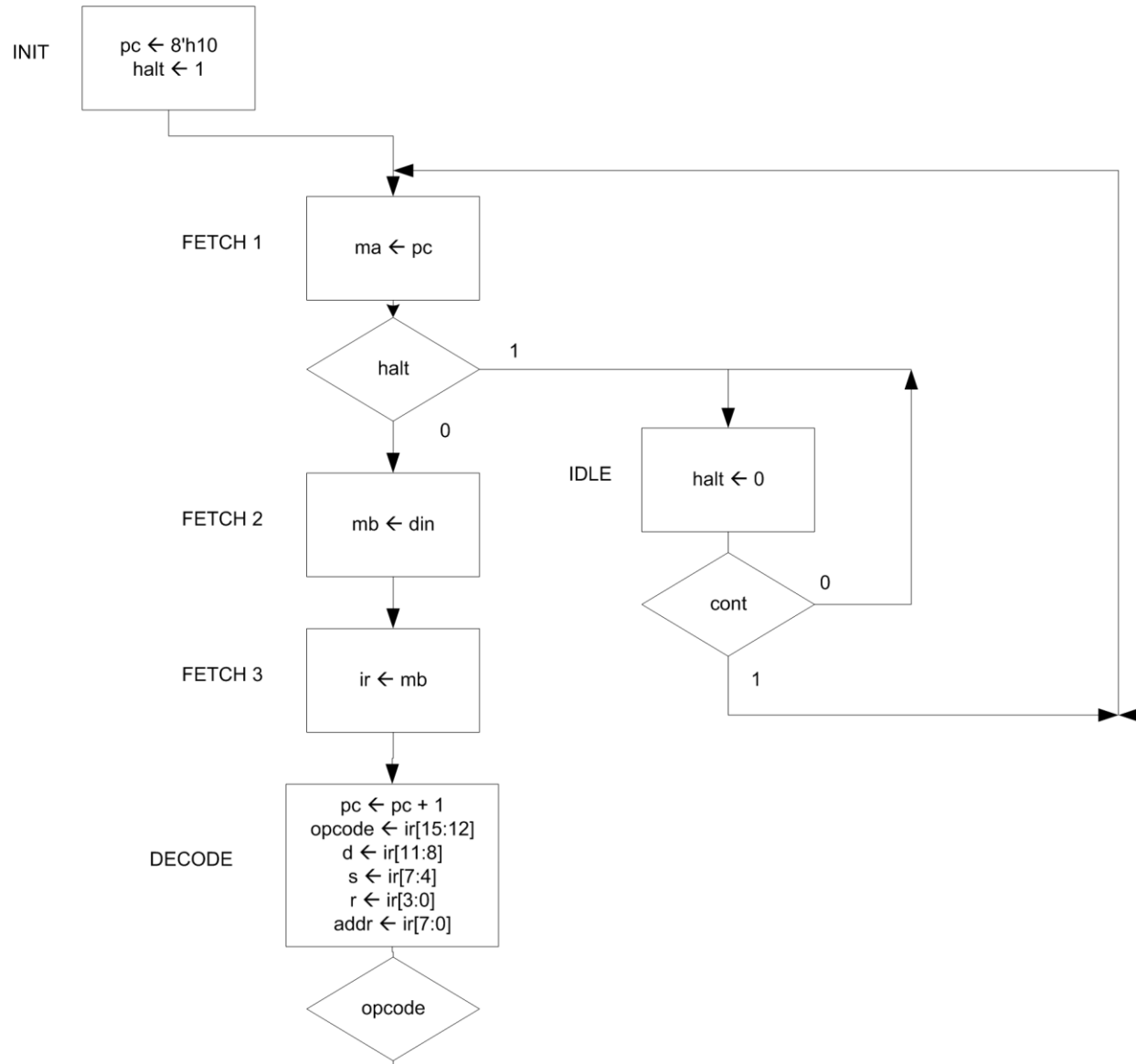

Funktionales Modell

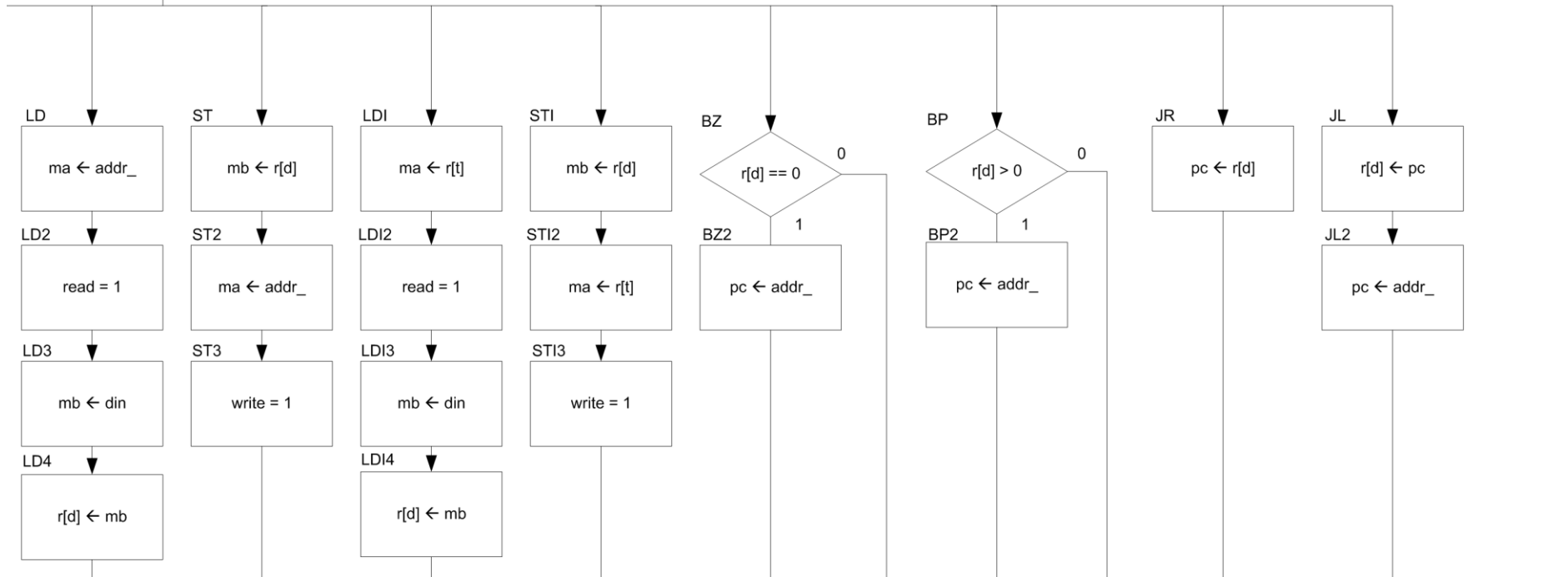

Funktionales Modell

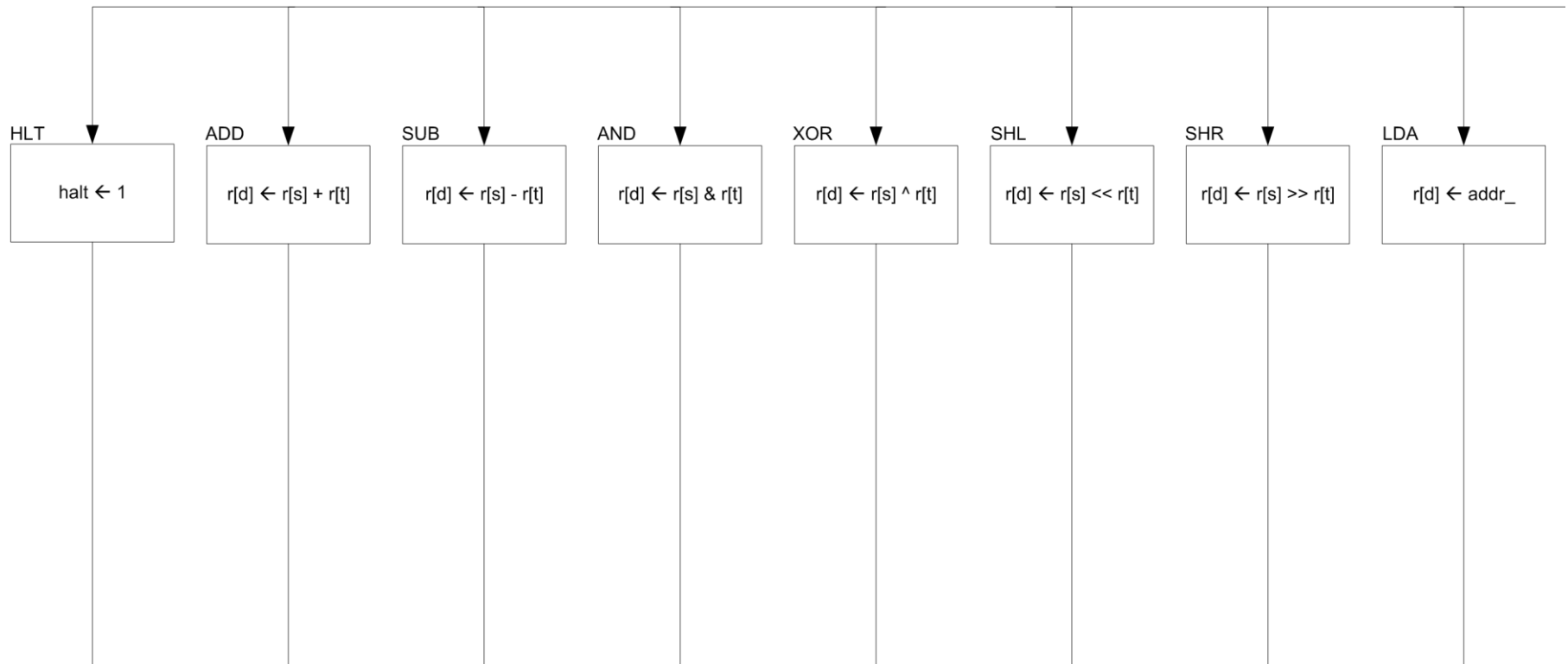


Mixed Modell

Im Mixed Modell wird das funktionale Modell als Hardware aufgebaut:


Im **Datapath Module** werden die einzelnen Module, welche im Schaltplan ersichtlich sind **instanziert**.

Im **Controller Module** werden die einzelnen **Flags gesetzt** um die Register und Multiplexer zu aktivieren / deaktivieren.


Mixed Modell

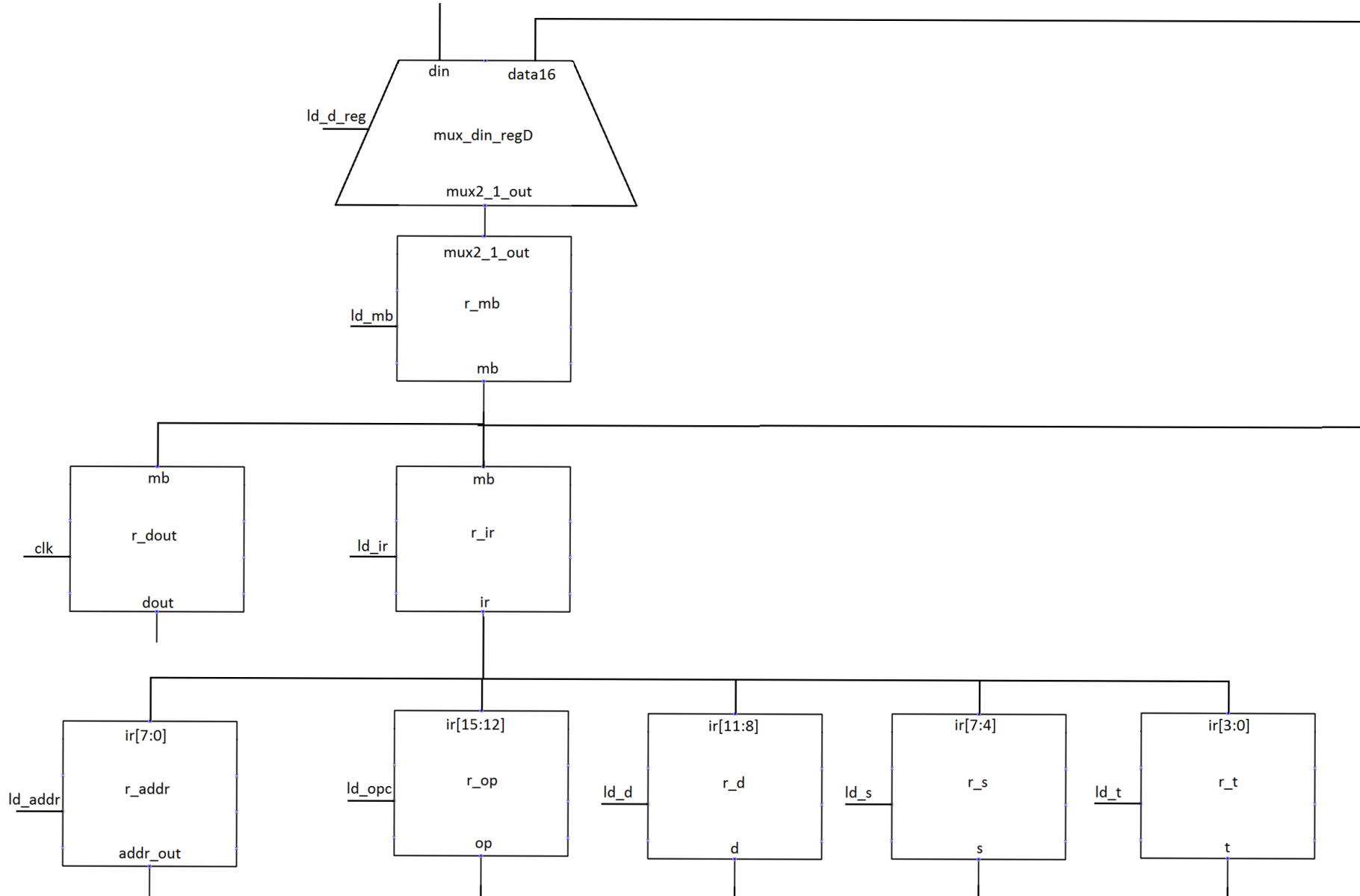


Mixed Modell

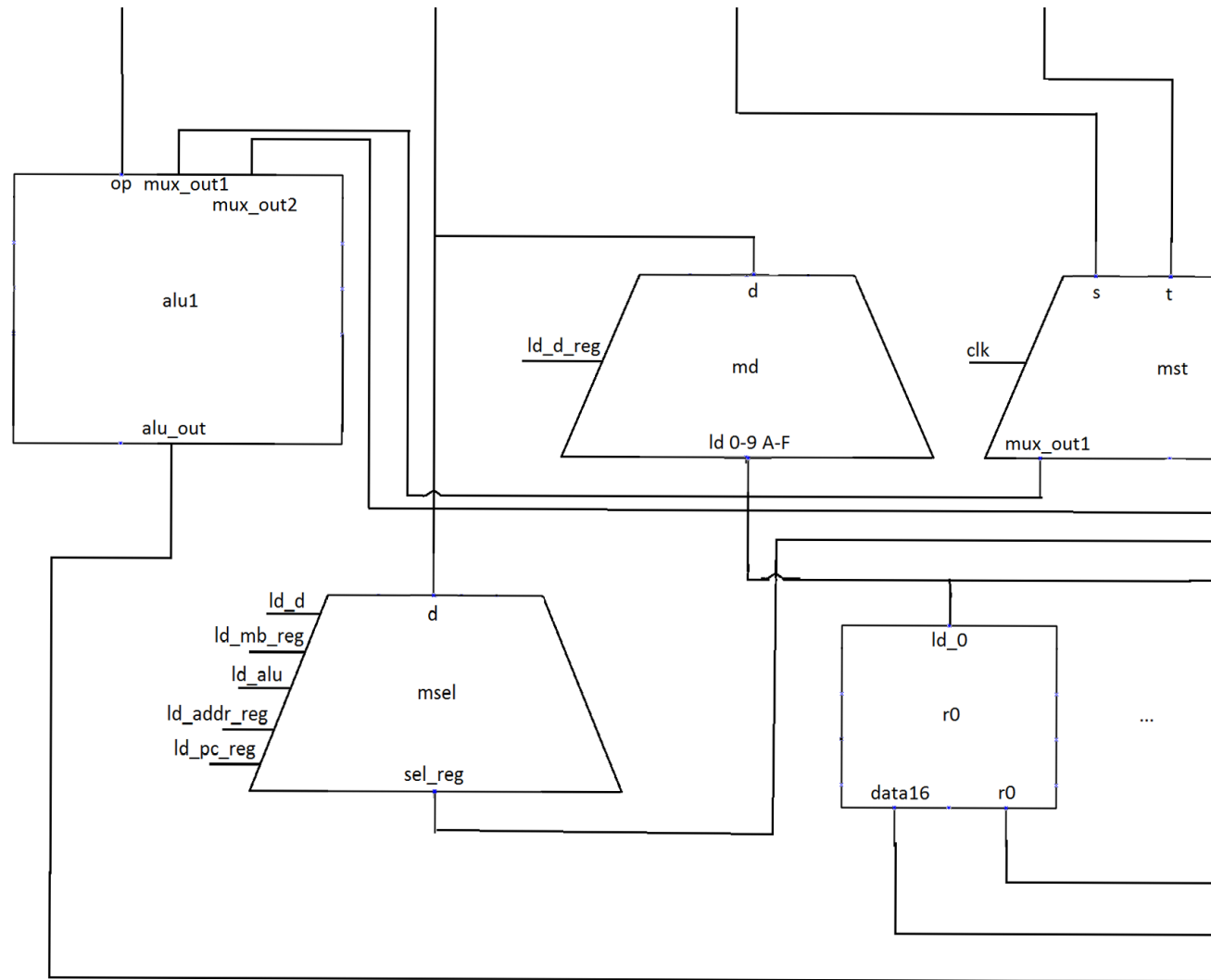

Mixed Modell

 

Mixed Modell

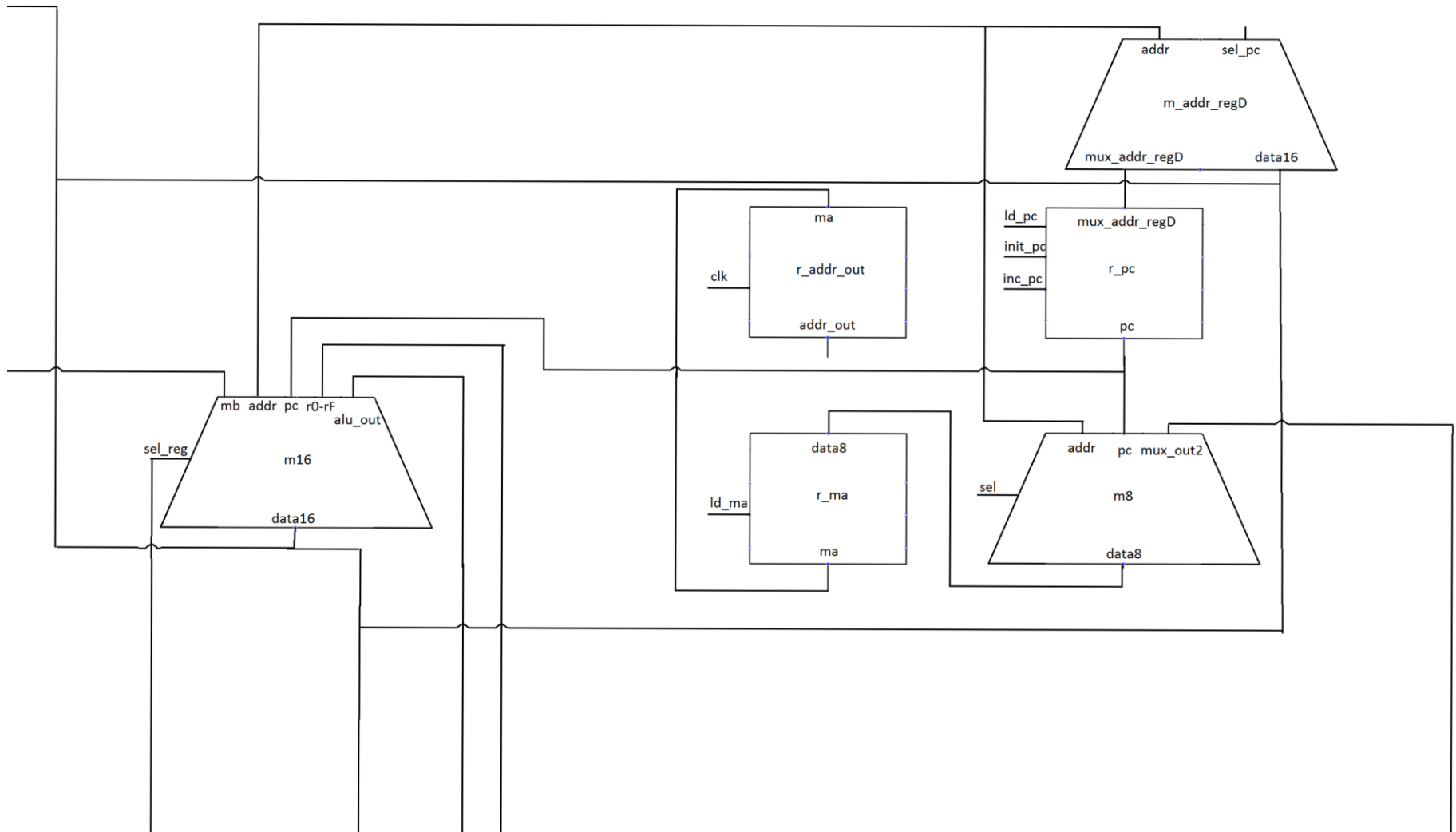

Arbeitsaufwand nach Aufzeichnungen laut Journal:

durchschnittliche Arbeit:	~51,5h
Functional Model:	~16h
Mixed Model:	~17h
Dokumentation:	~9h
Testprogramme:	~3h
Sontiges:	~6,5h